



Université de Technologie de Compiègne

MI01

# Rapport de TP

## 2 - VHDL Séquentiel

Automne 2014

Romain PELLERIN - Kyâne PICHOU
Groupe 1
<i>19 octobre 2014</i>

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Exercices</b>	<b>4</b>
2.1	Exercice 1 - Compteur de 2 bits . . . . .	4
2.1.1	Ports utilisés . . . . .	4
2.1.2	VHDL . . . . .	4
2.1.3	Synthèse . . . . .	5
2.1.4	Simulation . . . . .	6
2.2	Exercice 2 - Détecteur de code . . . . .	7
2.2.1	Ports utilisés . . . . .	7
2.2.2	VHDL . . . . .	7
2.2.3	Synthèse . . . . .	8
2.2.4	Simulations . . . . .	8
2.3	Exercice 3 - Détecteur de code - Fausse entrée négligée . . . . .	10
2.3.1	VHDL . . . . .	10
2.3.2	Synthèse . . . . .	11
2.3.3	Différences par rapport à l'exercice 2 . . . . .	11

# 1 Introduction

Le but de ce TP est d'étudier la modélisation en VHDL séquentiel de différents circuits. Nous commencerons par réaliser un simple compteur 2 bits synchrone. Puis nous réaliserons le détecteur de code que nous avons étudié en TD, en détectant les fausses entrées ou non.

En plus de programmer le **FPGA**, nous devons également réaliser les simulations pour étudier les minimisations et optimisations de synthèse effectuées par le logiciel. En effet, si le code VHDL écrit n'est pas optimal, le logiciel effectuera des optimisations de manière automatique.

## 2 Exercices

### 2.1 Exercice 1 - Compteur de 2 bits

Le but de cet exercice est de modéliser un compteur synchrone à 2 bits. Celui-ci utilisera une horloge et un signal de reset synchrone. Ces deux fonctionnalités seront implémentées respectivement sur **PB\_0** et **PB\_1** qui sont des boutons poussoirs. L’affichage de sortie se fera sur **LED\_10** qui est un ensemble de deux leds.

La modélisation respectera 2 conditions :

- Le front montant de l’horloge est le front actif.
- Le reset est actif au niveau bas (**PB\_1** = '1')

Ainsi, à chaque pression sur le bouton poussoir **PB\_0**, les LEDs afficheront successivement : '00', '01', '10', '11', '00', '01', etc. Si **PB\_1** est pressé puis **PB\_0**, le compteur sera réinitialisé à 0.

#### 2.1.1 Ports utilisés

Au préalable, nous avons décommenté les lignes du fichier **carte\_tp.ucf** correspondant aux ports utilisés :

Fichier : carte\_tp.ucf

```
NET "LED_10<0>" LOC = "P44" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED_10<1>" LOC = "P51" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "PB_0" LOC = "P128" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | CLOCK_DEDICATED_ROUTE
= FALSE;
NET "PB_1" LOC = "P141" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | CLOCK_DEDICATED_ROUTE
= FALSE;
```

#### 2.1.2 VHDL

Nous proposons une modélisation VHDL de type **comportementale** puisque c’est plus simple à écrire et parfaitement adapté à notre besoin. En effet nous souhaitons utiliser **PROCESS** (instructions séquentielles). Les **signaux déclencheurs** du **PROCESS** seront les deux boutons poussoirs. Les deux LED permettent « d’afficher » 4 valeurs décimales :

- 0 soit 00 en binaire sur 2 bits
- 1 soit 01 en binaire sur 2 bits
- 2 soit 10 en binaire sur 2 bits
- 3 soit 11 en binaire sur 2 bits

Voici l’implémentation :

VHDL

```
entity tp2_1 is
  PORT(LED_10 : out integer range 0 to 3; -- la led peut afficher 4 valeurs sur
    2 bits
    PB_0 : in bit;
```

```

    PB_1 : in bit);
end tp2_1;

architecture Behavioral of tp2_1 is
begin
    process(PB_0,PB_1)
        variable i : integer range 0 to 3 := 0; -- variable qui sert d'alias du
            signal
        begin
            if (PB_1 = '1') then
                i := 0; -- dès que PB_1 est enfoncé, on reset
            elsif(PB_0'event AND PB_0='1') then
                i := i + 1; -- on incrémente à chaque pression de PB_0
            end if;
            LED_10 <= i; -- on affecte la valeur de la variable au signal
        end process;
    end Behavioral;

```

### 2.1.3 Synthèse

On synthétise notre circuit :

 


FIGURE 2.1 – Schéma « RTL »

On constate que le synthétiseur a utilisé un circuit additionneur avec peu de portes. C'est

un circuit « pr  -optimis   », ind  pendant du FPGA cible. C'est une repr  sentation logique du VHDL.

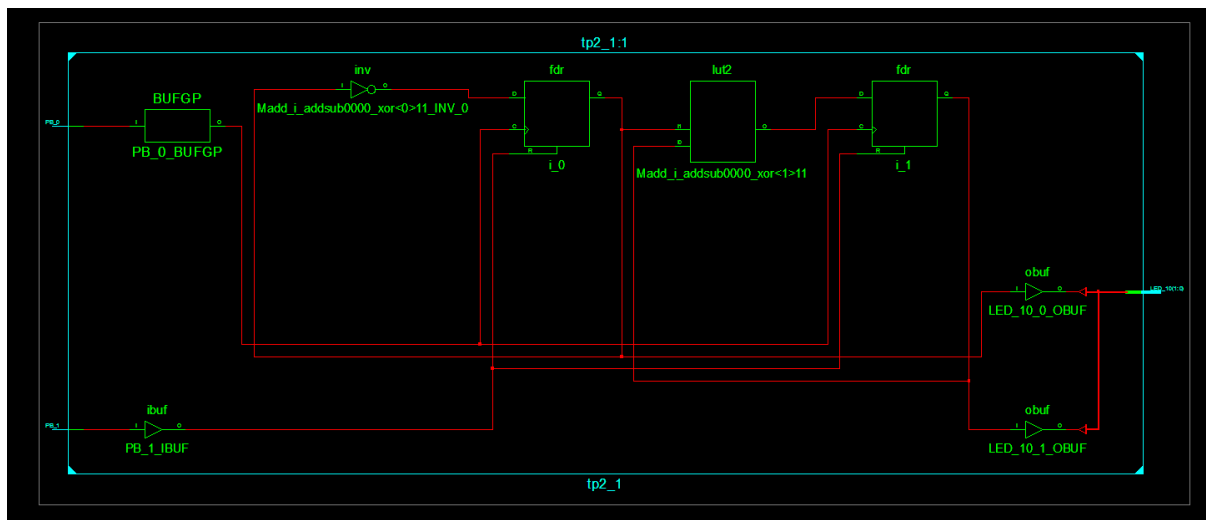


FIGURE 2.2 – Sch  ma « Technology »

Le sch  ma « Technology » pr  sente plus d'  l  ments que le sch  ma pr  c  dent (*inv*, *fdr*, etc) et est par cons  quent beaucoup plus complexe. Ce sch  ma est g  n  r   apr  s l'optimisation, qui est faite en fonction du FPGA cible. Les composants sont choisis selon ce FPGA cible. C'est une repr  sentation technologique du VHDL optimis  .

#### 2.1.4 Simulation

Apr  s la synth  se, on simule notre circuit pour v  rifier qu'il respecte le cahier des charges :

 


FIGURE 2.3 – Simulation

La simulation est correcte, nous avons bien un compteur incr  ment   suivant l'horloge, qui est r  initialis   par le signal de reset (de fa  on synchrone avec le signal horloge<sup>1</sup>). En effet, au d  but du sch  ma, on constate que tant que **PB\_1** est « enfonc   » (  quivalent    1), la valeur des LED est 0. Puis, lorsque le bouton poussoir est rel  ch   (   partir de 30  s), la valeur affich  e par les LED s'incr  mente (01, 10, 11, 00, 01, etc).

Pour terminer on programme le FPGA avec notre code pour tester en pratique le bon fonctionnement. Apr  s tests, notre programme est fonctionnel. On constatera que le reset est ici    nouveau synchrone.

1. Pour reset notre compteur, il faut que le bouton reset soit actif (**PB\_1** = '1') lors du front d'horloge. En pratique, l'horloge est simul  e    l'aide d'un bouton poussoir, de ce fait il faut garder le reset enfonc   (**PB\_1**) puis appuyer sur le bouton d'horloge (**PB\_0**)

## 2.2 Exercice 2 - Détecteur de code

Dans cet exercice nous allons modéliser le détecteur de code étudié en TD. Celui-ci lit sur une ligne de transmission série (de 1 bit) par une technique séquentielle synchrone. Un signal **Alarme** est mis à 1 dès que le code "11010" est détecté. On utilise différents signaux :

- BP\_0 pour l'horloge (bouton poussoir)
- SW\_0 pour la ligne de transmission série (switch)
- LED\_0 pour le signal Alarme

### 2.2.1 Ports utilisés

Au préalable, nous avons décommenté les lignes du fichier **carte\_tp.ucf** correspondant aux ports utilisés :

Fichier : carte\_tp.ucf

```
NET "LED_0" LOC = "P44" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "SW_0" LOC = "P130" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "PB_0" LOC = "P128" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
```

### 2.2.2 VHDL

On propose la modélisation VHDL **comportementale** ci-dessous. Chaque fausse entrée nécessite de re-entrer l'intégralité du code. Il s'agit finalement de modéliser une **machine à états**.

VHDL

```
entity tp2_2 is
    port(PB_0,SW_0 : in bit;
          LED_0 : out bit);
end tp2_2;

architecture Behavioral of tp2_2 is
begin
    process(PB_0) -- Synchronisé sur chaque pression du bouton poussoir
        variable nbt : integer range 0 to 5; -- Un état pour chaque élément du
            code détecté + l'état où rien n'est détecté
        variable allume : bit := '0'; -- alias du signal de la LED
    begin
        if(PB_0'event and PB_0='1') then
            case nbt is
                -- A chaque pression du bouton poussoir, on vérifie que l'
                état du switch (1 ou 0) correspond a l'élément du code
                attendu (selon l'état actuel de la machine), sinon on
                retombe dans l'état 0 (aucun élément du code détecté)
            when 0 =>
                if(SW_0='1') then
                    nbt:=1;
                end if;
            when 1 =>
                if(SW_0='1') then
                    nbt:=2;
                else

```

```

        nbt:=0;
    end if;
when 2 =>
    if(SW_0='0') then
        nbt:=3;
    else
        nbt:=0;
    end if;
when 3 =>
    if (SW_0 ='1') then
        nbt:=4;
    else
        nbt:=0;
    end if;
when 4 =>
    nbt:=0;
    if(SW_0='0') then -- Le code entier a été détecté
        nbt:=5;
        allume := '1';
    else
        nbt:=0;
    end if;
when 5 => -- Une fois le code détecté (état = 5), on ré
    initialise tout peu importe l'état du switch
    nbt:=0;
    allume:='0';
end case;
LED_0<=allume; -- Affectation réelle
end if;
end process;
end Behavioral;

```

### 2.2.3 Synthèse

On remarque que notre état (nbt) est codé sur 5 bits. Pourtant dans notre code VHDL, c'est un entier de 0 à 5, 3 bits auraient donc, à priori, été suffisants. Au lieu d'utiliser le codage d'un entier en binaire, le synthétiseur utilise 5 bits qui activent ou non un multiplexeur. Chaque bit correspond à un état.

### 2.2.4 Simulations

On simule notre circuit synthétisé dans ISim pour constater son bon fonctionnement.

On fait évoluer l'entrée d'horloge à une fréquence donnée et on force les valeurs correspondant à notre code sur l'entrée ligne. On constate bien que, dès que le code est détecté, la LED s'allume (passage à 1). Elle repasse à 0 au coup d'horloge suivant, prête à détecter à nouveau le code.

On effectue une seconde simulation pour **vérifier que lorsqu'il y a une mauvaise entrée, il y a bien réinitialisation de la machine à état**. Pour cela on compose le code avec une erreur au milieu. Si le code n'est pas détecté, c'est que l'erreur a bien été prise en compte :

Ici, le code est correct à l'exception du 3ème '1' (à 2  $\mu$ s) qui vient se glisser pour créer une erreur. On remarque que le code n'est donc pas détecté.



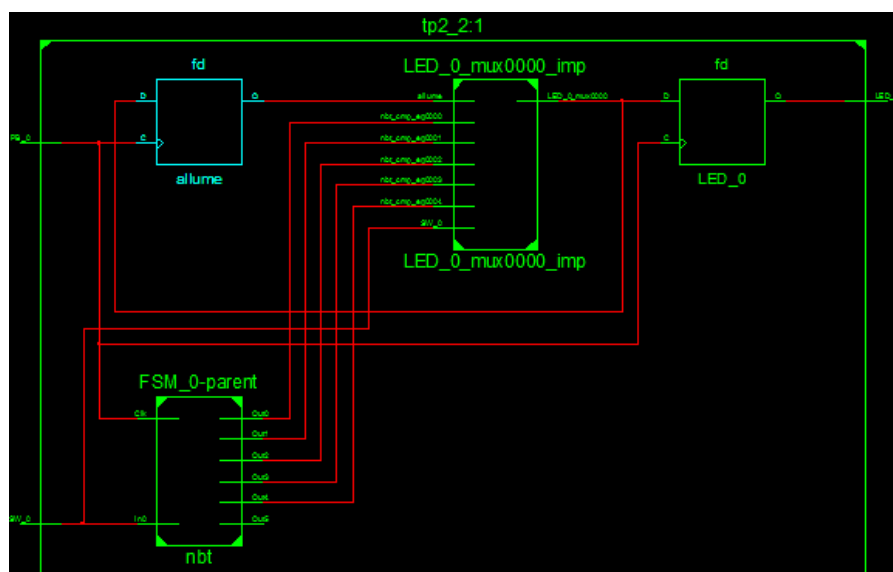


FIGURE 2.4 – Schéma RTL

 


FIGURE 2.5 – Simulation

 


FIGURE 2.6 – Simulation

Après programmation du FPGA, on constate le bon fonctionnement pratique de notre système.

## 2.3 Exercice 3 - Détecteur de code - Fausse entrée négligée

Il s'agit de répéter l'exercice 2 (section 2.2) mais en négligeant les fausses entrées.

### 2.3.1 VHDL

On propose la modélisation VHDL **comportementale** ci-dessous. Chaque fausse entrée est négligée. Il s'agit à nouveau de modéliser une **machine à états**.

VHDL

```
entity tp2_3 is
  port(PB_0,SW_0 : in bit;
        LED_0 : out bit);
end tp2_3;

architecture Behavioral of tp2_3 is
begin
  process(PB_0)
    variable nbt : integer range 0 to 5;
    variable allume : bit := '0';
  begin
    if(PB_0'event and PB_0='1') then
      case nbt is
        when 0 =>
          if(SW_0='1') then
            nbt:=1;
          end if;
        when 1 =>
          if(SW_0='1') then
            nbt:=2;
          end if;
        when 2 =>
          if(SW_0='0') then
            nbt:=3;
          end if;
        when 3 =>
          if (SW_0 ='1') then
            nbt:=4;
          end if;
        when 4 =>
          nbt:=0;
          if(SW_0='0') then
            nbt:=5;
            allume := '1';
          end if;
        when 5 =>
          nbt:=0;
          allume:='0';
        end case;
        LED_0<=allume;
      end if;
    end process;
```

```
end Behavioral;
```

Le code proposé ci-dessus permet d'ignorer les fausses entrées. Lorsqu'il y a une erreur elle n'est pas prise en compte et la machine à états reste inchangée.

### 2.3.2 Synthèse

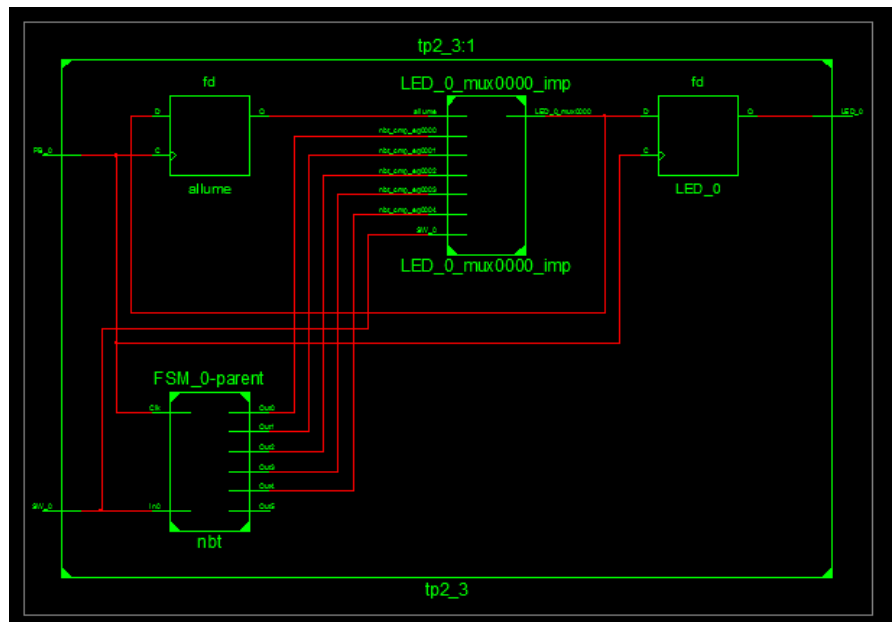


FIGURE 2.7 – Schéma RTL

Le nombre de bits d'état est étrangement le même que dans l'exercice 2.

### 2.3.3 Différences par rapport à l'exercice 2

On simule notre code à la même manière que dans l'exercice 2. On entre le bon code mais on glisse une erreur au milieu. Cette fois-ci l'erreur ne devrait pas être prise en compte et le code devrait être détecté :

 


FIGURE 2.8 – Simulation

Notre simulation est concluante. Le troisième '1' était une erreur mais le code a tout de même été détecté. La fausse entrée a donc été négligée.